

**Design and Implementation of
Universal Asynchronous Transceiver (UART)
通用异步收发器 UART 的设计与实现**

姓名：刘北北

学号：2011019060027

班级：英才 2011 级 1 班


指导老师：林水生老师 周亮老师

【实验原理】：

一、UART 简介：

UART 的全称是通用异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)，是一种通用串行数据总线，用于异步通信。该总线双向通信，可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中，UART 用来主机与辅助设备通信，如汽车音响与外接 AP 之间的通信，与 PC 机通信包括与监控调试器和其它器件，如 EEPROM 通信。

二、帧格式：

 

起始位：先发出一个逻辑“0”的信号，表示传输字符的开始。

资料位：紧接着起始位之后。资料位的个数可以是 4、5、6、7、8 等，构成一个字符。通常采用 ASCII 码。从最低位开始传送，靠时钟定位。

奇偶校验位：资料位加上这一位后，使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验)，以此来校验资料传送的正确性。

停止位：它是一个字符数据的结束标志。可以是 1 位、1.5 位、2 位的高电平。由于数据是在传输线上定时的，并且每一个设备有其自己的时钟，很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束，并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多，不同时钟同步的容忍程度越大，但是数据传输率同时也越慢。[3]

空闲位：处于逻辑“1”状态，表示当前线路上没有资料传送。

波特率：是衡量资料传送速率的指标。表示每秒钟传送的二进制位数。例如资料传送速率为 120 字符/秒，而每一个字符为 10 位，则其传送的波特率为 $10 \times 120 = 1200$ 位/秒 = 1200 波特。


三、奇偶校验：

奇偶校验用于检验数据传输过程中是否出错，但其能力有限，可配合更高层次的校验保证数据的可靠性。


对数据进行逐位同或 / 异或运算

$$\text{DEVEN} = D7 \oplus D6 \oplus D5 \oplus D4 \oplus D3 \oplus D2 \oplus D1 \oplus D0$$

$$\text{DODD} = \sim \text{DEVEN}$$

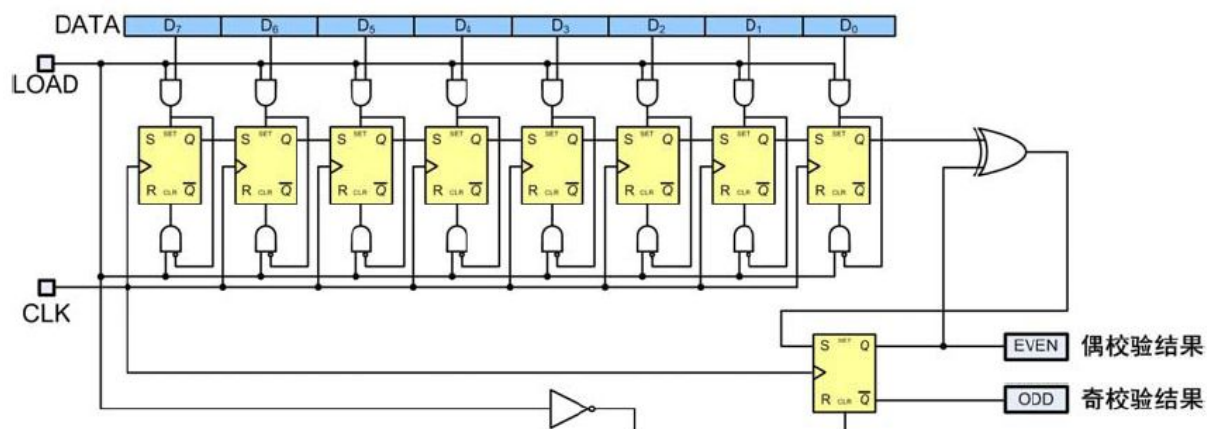


四、总体结构:

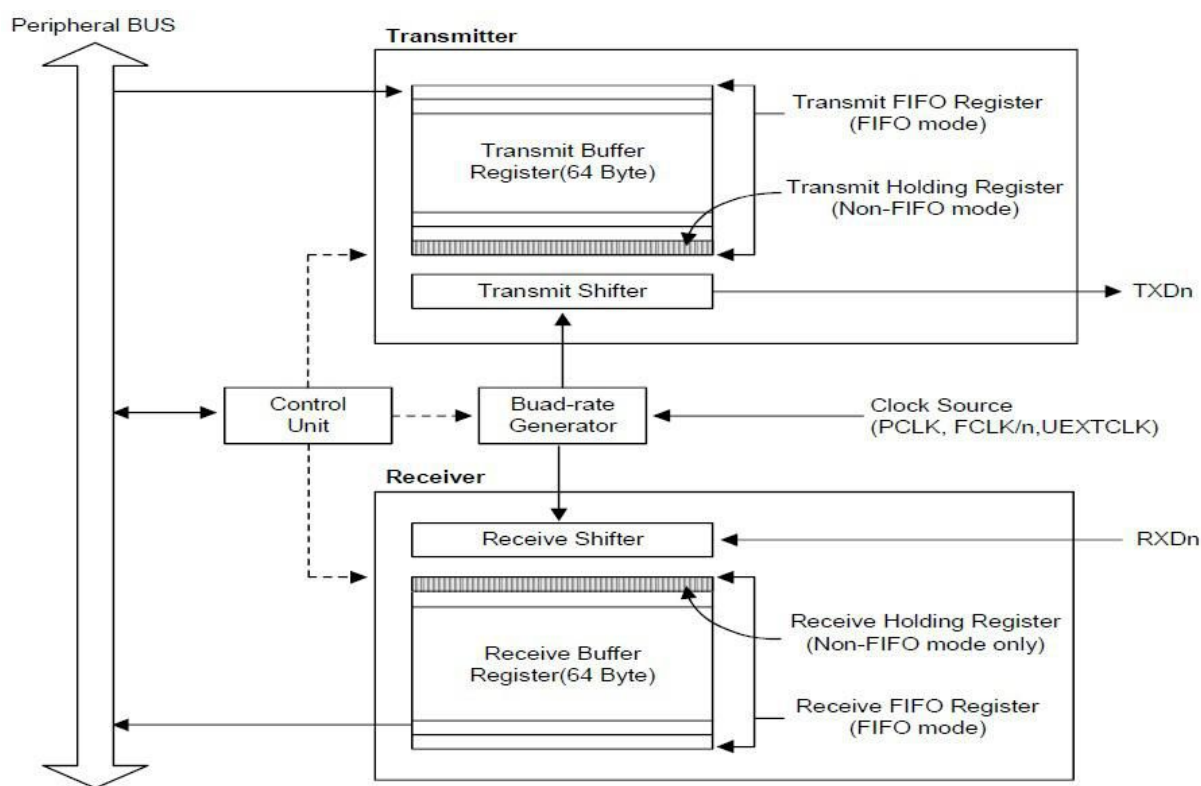

【设计思路】:

采用自顶向下设计方法:

一、顶层设计:

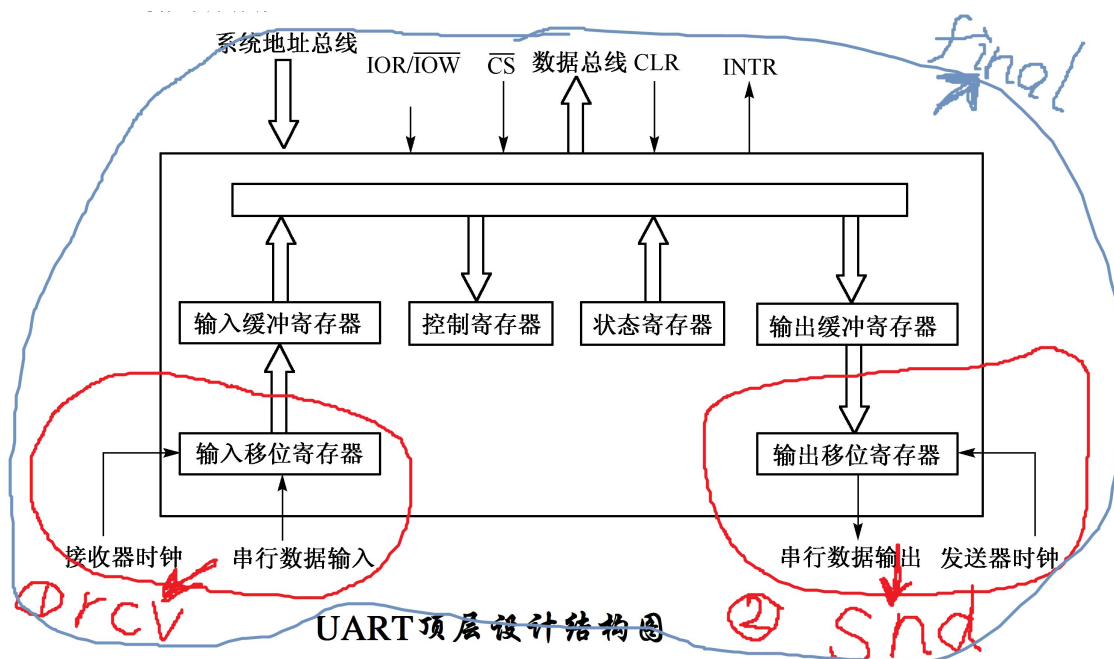

二、接收模块——rcv:

示意图见彩页 1

接收机的设计思路，是以状态机为框架（虚线框内），具体功能模块为附属零件（外部蓝色圈）。

状态机采用三段式。（在网上查到有一段式、两段式和三段式，三段式功能要分立一些，更清楚，移植性也更好）

process1: 同步时序进程描述状态寄存器:

根据时钟的节拍，每来一个上升沿，就把“当前状态”更新为刚才的“下一状态”。

```

63 -----1、同步时序进程描述状态寄存器-----
64 process (rst, clk_baud)
65 begin
66     if rst='1' then
67         current_state<=RX_IDLE; --复位时，停在空闲状态
68     elsif clk_baud'event and clk_baud='1' then
69         current_state<=next_state; --当前状态变为刚才的“下一状态”
70     end if;
71 end process;
72
73

```

process2: 组合逻辑进程描述次态逻辑:

描述各个状态之间的转换关系，如图，黑色圈表示状态，黑色箭头表示条件转移，每个时钟上升沿来的时候默认动作是保持当前状态不变。

这个进程只负责根据状态的指示，或是周围模块的执行结果来进行状态转移，并不负责具体功能的执行。

分为 7 个状态:

- 1、RX_IDLE: 空闲状态
- 2、RX_SYNC: 等待接收起始位状态
- 3、RX_DATA: 接收数据状态
- 4、RX_PARITY: 计算校验和状态
- 5、RX_STOP: 等待接收停止位状态
- 6、RX_ENDING: 接收结束状态
- 7、RX_DONE: 一帧数据接收完成状态

```

73 -----2、组合逻辑进程描述次态逻辑-----
74
75
76 process(current_state,rst,RXD,RcvStart,FinishRcv,NeedCheck,RcvStop,CheckResult,FinishProcess)
77 begin
78     next_state<=current_state;  --初始化: 先让next_state和current_state一样
79     if rst='1' then
80         next_state<=RX_IDLE; --复位时, 停在空闲状态
81     else
82         case current_state is
83             when RX_IDLE => if RXD='0' then  --RX_IDLE: 空闲状态
84                 next_state<=RX_SYNC;
85             else
86                 next_state<=current_state;
87             end if;
88             when RX_SYNC => if RcvStart='0' then  --RX_SYNC: 等待接收起始位状态
89                 next_state<=RX_IDLE;
90             elsif RcvStart='1' then
91                 next_state<=RX_DATA;
92             else
93                 next_state<=current_state;
94             end if;
95             when RX_DATA => if FinishRcv='1' then  --RX_DATA: 接收数据状态
96                 if NeedCheck='1' then
97                     next_state<=RX_PARITY;
98                 elsif NeedCheck='0' then
99                     next_state<=RX_STOP;
100                 end if;
101             else
102                 next_state<=current_state;
103             end if;
104
105             when RX_PARITY=> if CheckResult='1' then  --RX_PARITY: 计算校验和状态
106                 next_state<=RX_STOP;
107             else
108                 next_state<=current_state;
109             end if;
110             when RX_STOP => if RcvStop='1' then  --RX_STOP: 等待接收停止位状态
111                 next_state<=RX_ENDING;
112             else
113                 next_state<=current_state;
114             end if;
115             when RX_ENDING => if FinishProcess='1' then  --RX_ENDING: 接收结束状态
116                 next_state<=RX_DONE;
117             else
118                 next_state<=current_state;
119             end if;
120             when RX_DONE => next_state<=RX_IDLE;  --RX_DONE: 一帧数据接收完成状态
121             when others => next_state<=RX_IDLE;  --默认状态为空闲RX_IDLE
122         end case;
123     end if;
124 end process;

```

process3: 输出逻辑进程:

对应每一个状态，它负责产生状态指示，指挥周围的具体功能模块的启动。

```
124
125 -----3、输出逻辑进程-----
126 process(current_state)
127 begin
128     case current_state is
129         when RX_IDLE => IsIdle<='1';
130         when RX_SYNC => ListentoStart<='1';
131         when RX_DATA => DataRcv<='1';
132         when RX_PARITY=> DataCheck<='1';
133         when RX_STOP => ListentoStop<='1';
134         when RX_ENDING => StartProcess<='1';
135         when RX_DONE => success <='1';
136         when others => IsIdle<='1';
137     end case;
138 end process;
139
140 end Behavioral;
141
```

外围的具体功能模块：

1、RXD_smooth 模块：

采用多数判决平滑 RXD 输入。用移位寄存器保存当前（RXD_raw）和前面的一共三个 RXD 输入（a, b, c），当两个有效，或是三个同时有效时，输出（RXD_smoothed）才判为有效（RXD 为高电平）。


这样可以平滑输入的毛刺，确保输入的稳定。


```

33 -----RXD_smooth模块：采用多数判决平滑RXD输入-----
34
35 entity RXD_smooth is
36     Port ( rst:in  STD_LOGIC;
37           clk_baud:in  STD_LOGIC;
38           RXD_raw : in  STD_LOGIC;
39           RXD_smoothed : out  STD_LOGIC);
40 end RXD_smooth;
41
42 architecture Behavioral of RXD_smooth is
43     signal a,b,c:STD_LOGIC;
44     begin
45
46     process (RXD_raw,clk_baud,a,b,c,rst)
47     begin
48         if rst='1' then
49             a<='0';
50             b<='0';
51             c<='0';
52             RXD_smoothed<='0';
53         elsif clk_baud'event and clk_baud='1' then
54             c<=b;
55             b<=a;
56             a<=RXD_raw;
57             RXD_smoothed<=(a and b)or (a and c) or (b and c);
58         end if;
59     end process;
60 end Behavioral;

```

模块仿真结果：

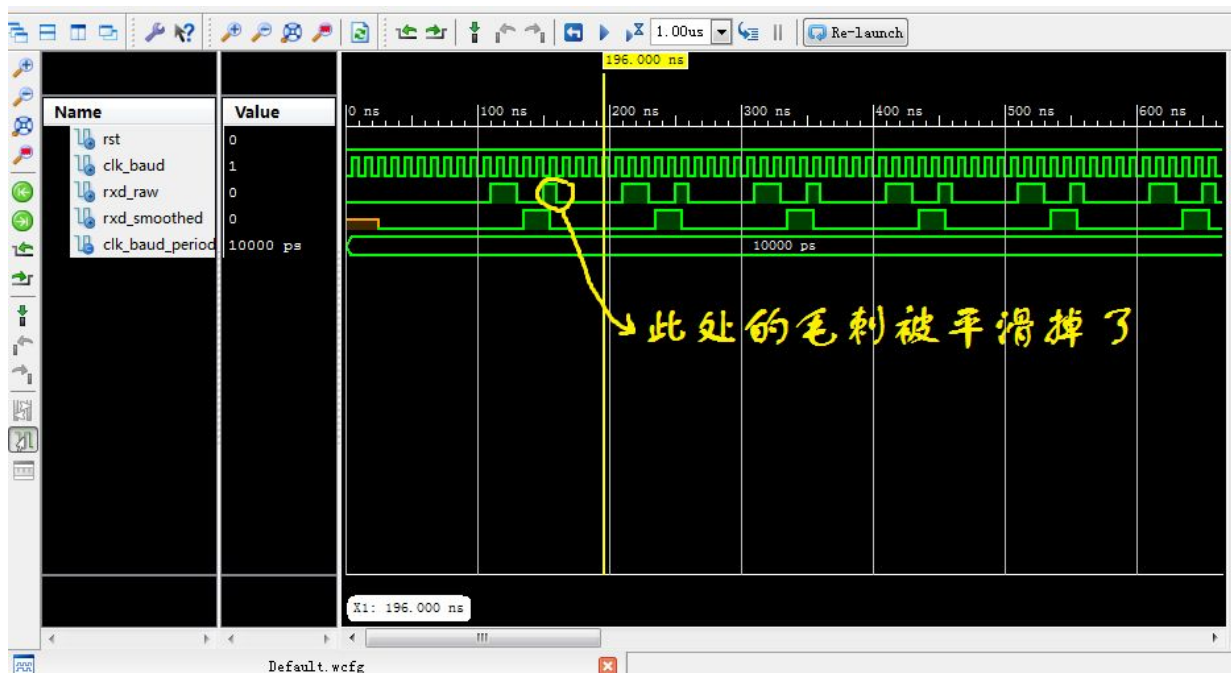


2、rcv_start 模块：

接收起始位。按时钟（clk）的节拍，在每个上升沿进行数据线（databit）的电平采

样。如果检测到连续的 8 个低电平，则认为收到了起始位（rcv_start=1）。因为波特率时钟是 clk 的 16 分频，所以收到起始位后每隔 16 个时钟脉冲 T 对数据线采样 1 次，以确保可以在稳定状态接收到该 bit 数据。

```
33
34 ----- rcv_start模块：接收起始位-----
35
36 entity rcv_start is
37     Port ( clk: in  STD_LOGIC;
38           rst : in  STD_LOGIC;
39           ListentoStart: in  STD_LOGIC;
40           databit: in  STD_LOGIC;
41           RcvStart : out  STD_LOGIC);
42 end rcv_start;
43
44 architecture Behavioral of rcv_start is
45
46 begin
47 process(clk,rst,databit,ListentoStart)
48
49 variable count:integer range 0 to 8;
50
51 begin
52     if rst='1' then
53         count:=0;
54         RcvStart<='0';
55     elsif clk'event and clk='1' and ListentoStart='1' then
56         if count=8 then
57             RcvStart<='1';
58             count:=0;
59         elsif databit='0' then
60             count:=count+1;
61         elsif databit='1' then
62             count:=0;
63         end if;
64     end if;
65 end process;
66
67 end Behavioral;
```

模块仿真结果：

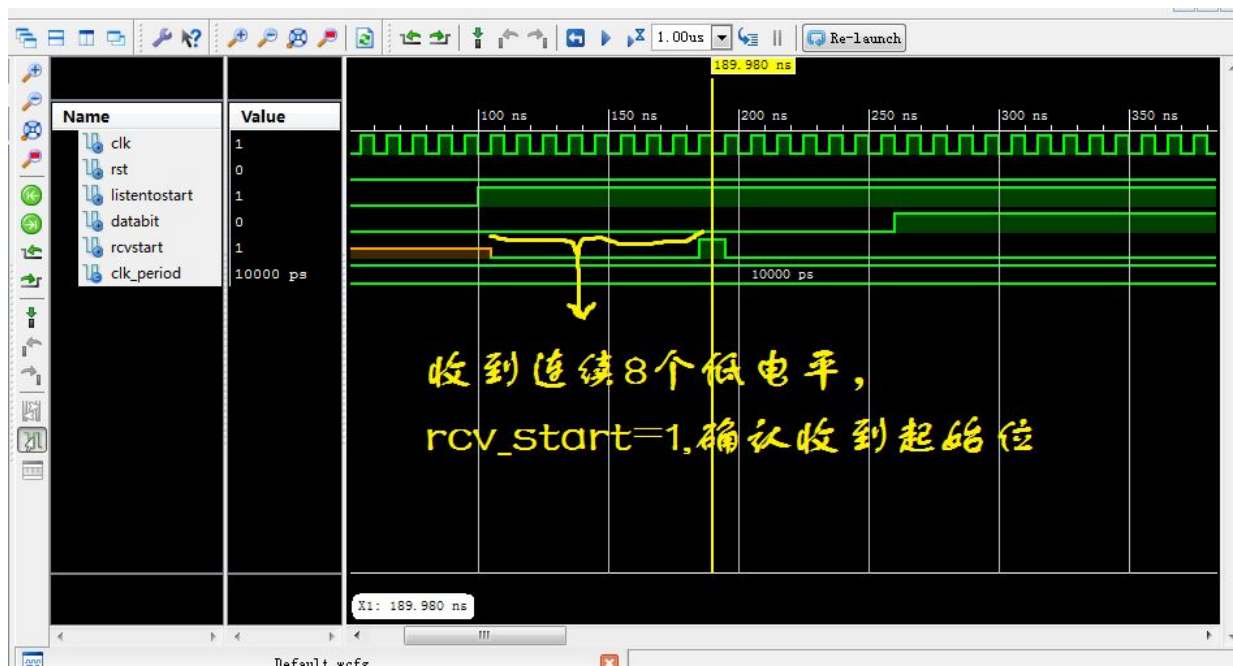

3、shift_reg 模块:


移位寄存器。将接收到的串行数据 (databit) 一位一位移入移位寄存器里, 然后 8 位并行输出 (data)。计数, 每移进一位加一, 当 8 位全部移入后返回数据接收完毕的状态指示 (finish_recieve)。

```

31 -----shift_reg模块：移位寄存器-----
32 entity shift_reg is
33     Port ( clk_baud : in STD_LOGIC;
34           rst : in STD_LOGIC;
35           DataRcv : in STD_LOGIC;
36           databit : in STD_LOGIC;
37           data: out STD_LOGIC_vector(7 downto 0);
38           FinishRcv : out STD_LOGIC);
39 end shift_reg;
40
41 architecture Behavioral of shift_reg is
42     signal data_temp:STD_LOGIC_vector(7 downto 0):="00000000";
43 begin
44     process(rst,DataRcv,databit,clk_baud,data_temp)
45     variable count: integer range 0 to 8;
46     begin
47         if rst='1' then
48             count:=0;
49             data_temp<="00000000";
50             FinishRcv<='0';
51         elsif clk_baud'event and clk_baud='1' and DataRcv='1' then
52             if ( count=7) then
53                 FinishRcv<='1';
54                 count:=0;
55             else
56                 FinishRcv<='0';
57                 count:=count+1;
58                 data_temp(6 downto 0)<=data_temp(7 downto 1);
59                 data_temp(7)<=databit;
60             end if;
61         end if;
62     end process;
63     data<=data_temp;
64 end Behavioral;
65
66

```

模块仿真结果：

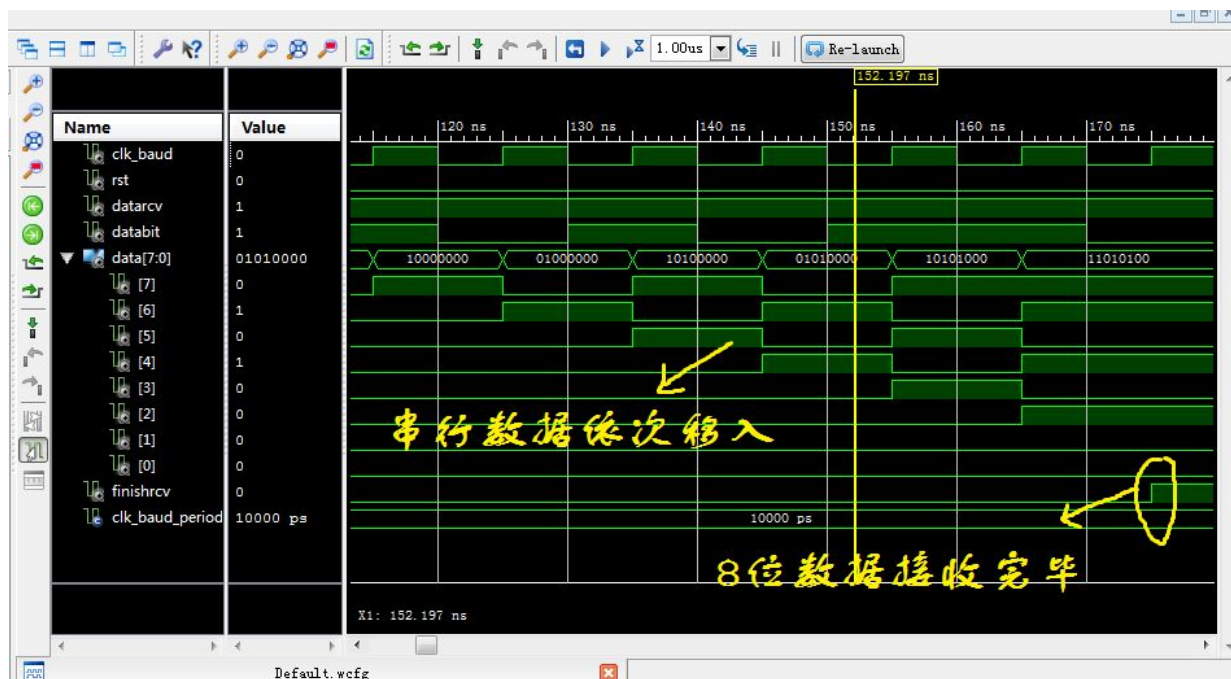

4、check 模块:

检测校验和是否正确。将 8 位数据位求和，然后模 2(程序中是各个比特做异或运算)，结果与校验位比较，如果一致，则认为校验结果为正确，否则为错误。


本串口协议采用偶校验，即 8 位数据加上校验位的和为偶数，即模 2 后为 0 时正确。

```

32 -----check模块: 检测校验和是否正确-----
33
34 entity check is
35     Port (
36         clk_baud: in  STD_LOGIC;
37         data : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
38         CheckBit : in  STD_LOGIC;
39         CheckResult: out STD_LOGIC);
40 end check;
41
42 architecture Behavioral of check is
43     signal sum: STD_LOGIC;
44
45     begin
46     process(clk_baud,data,CheckBit,sum)
47     begin
48         if clk_baud'event and clk_baud='1' then
49             sum<=data(7) xor data(6) xor data(5) xor data(4) xor data(3) xor data(2) xor data(1) xor data(0);
50         end if;
51         if sum=CheckBit then
52             CheckResult<='1';
53         else
54             CheckResult<='0';
55         end if;
56     end process;
57 end Behavioral;
58
59

```

模块仿真结果:

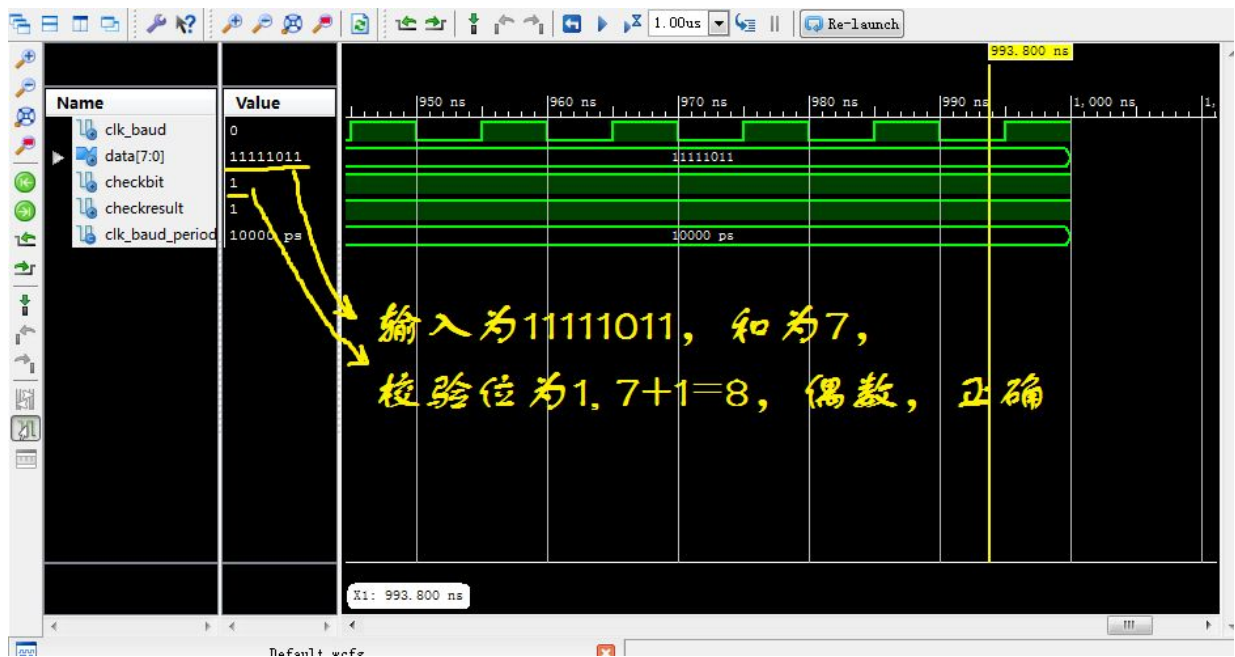


5、rcv_stop 模块：
接收停止位。

```

31
32 -----rcv_stop模块：接收停止位-----
33 entity rcv_stop is
34     Port ( clk_baud : in  STD_LOGIC;
35            rst : in  STD_LOGIC;
36            ListentoStop : in  STD_LOGIC;
37            databit : in  STD_LOGIC;
38            RcvStop : out  STD_LOGIC;
39            FrameError: out  STD_LOGIC);
40 end rcv_stop;
41
42 architecture Behavioral of rcv_stop is
43
44 begin
45 process (clk_baud,rst,databit,ListentoStop)
46
47 variable count:integer range 0 to 2;
48 begin
49     if rst='1' and ListentoStop='1' then
50         count:=0;
51         RcvStop<='0';
52     elsif clk_baud'event and clk_baud='1' then
53         if count=2 then
54             RcvStop<='1';
55             count:=0;
56             FrameError<='0';
57         elsif databit='1' then
58             count:=count+1;
59             FrameError<='0';
60             RcvStop<='0';
61         elsif databit='0' then
62             FrameError<='0';
63             RcvStop<='0';
64         end if;
65     end if;
66 end process;
--

```

模块仿真结果：

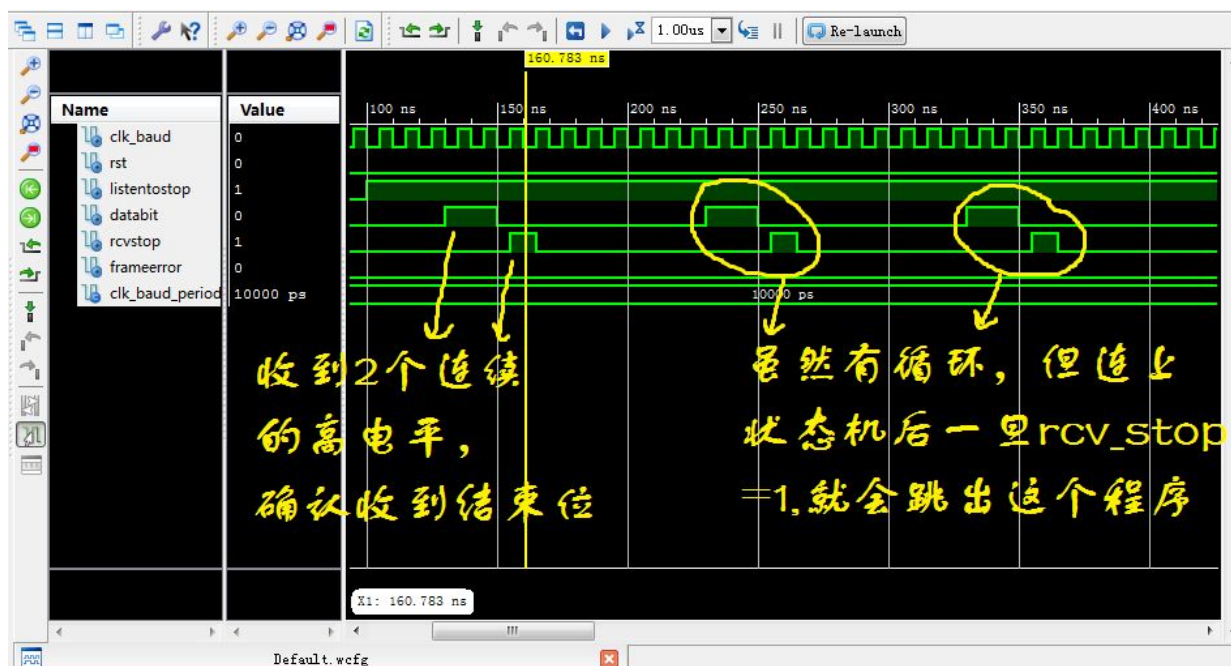

6、data_process 模块:


将移位寄存器里的8位并行数据存入接收缓冲寄存器。

```

31
32 -----data_process模块：将移位寄存器里的8位并行数据存入接收缓冲寄存器-----
33
34 entity data_process is
35     Port ( clk_baud:in  STD_LOGIC;
36           StartProcess : in  STD_LOGIC;
37           FinishProcess : out  STD_LOGIC;
38           data_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
39           data_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
40 end data_process;
41
42 architecture Behavioral of data_process is
43
44 begin
45     process (StartProcess,data_in,clk_baud)
46     begin
47         if StartProcess='1' and clk_baud'event and clk_baud='1' then
48             data_out<=data_in;
49             FinishProcess<='1';
50         end if;
51     end process;
52
53 end Behavioral;
54

```

模块仿真结果:

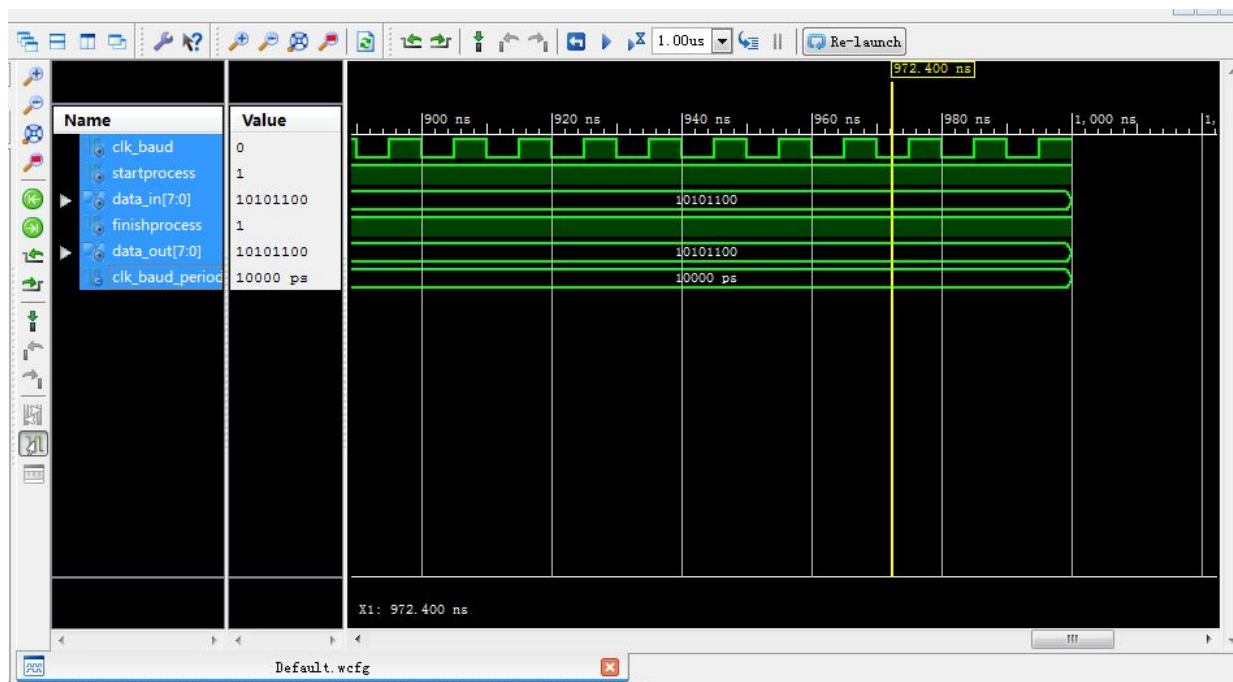


7、baud_make 模块：
波特率时钟发生。

```

36 ----- baud_make模块：波特率时钟发生-----
37 entity baud_make is
38     Port (    clk : in  STD_LOGIC;
39             rst  : in  STD_LOGIC;
40             clk_baud : out STD_LOGIC
41           );
42 end baud_make;
43
44 architecture Behavioral of baud_make is
45
46     signal temp:std_logic:='1'; --初始化
47
48 begin
49     process(clk,rst,temp)
50     variable count: integer range 0 to 15;
51     begin
52         if (rst='1') then
53             count:=0;
54             temp<='0';
55         elsif (clk'event and clk='1') then
56             --flag<=conv_std_logic_vector(count,4);
57             if (count=15) then
58                 --temp<='1';
59                 temp <= not temp ;
60                 count:=0;
61             else
62                 count:=count+1;
63             end if;
64         end if;
65     end process;
66     clk_baud<=temp;
67 end Behavioral;

```

模块仿真结果：

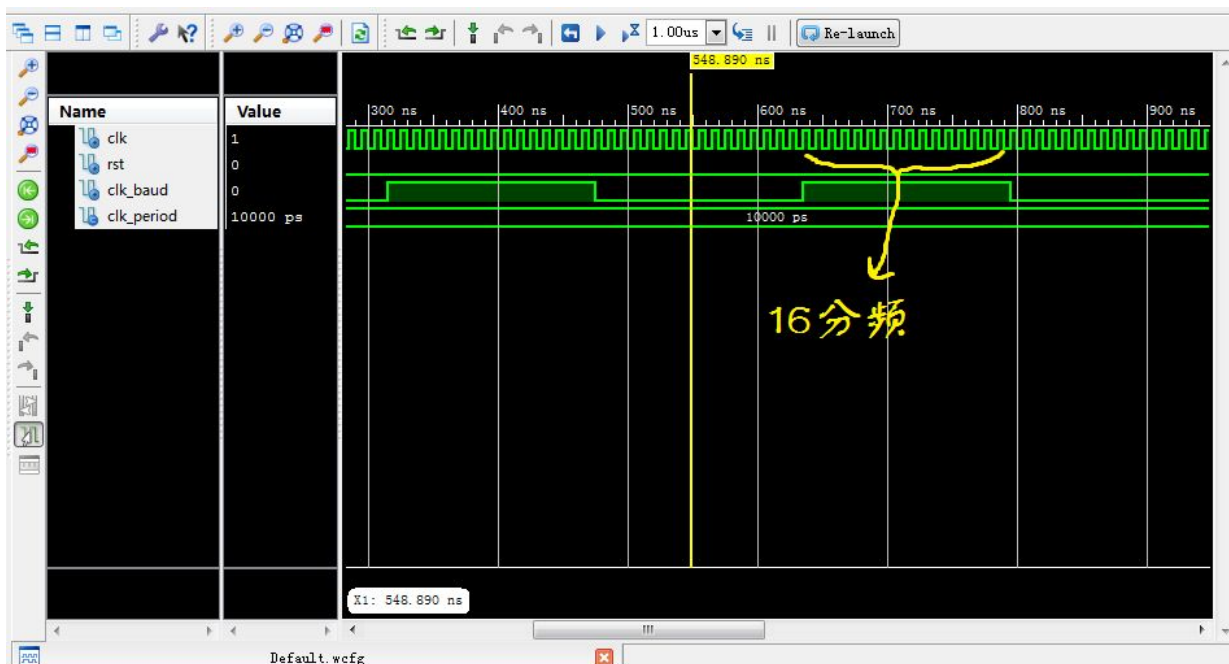

三、发送模块——snd:

示意图见彩页 2

发送机的设计思路，和接收机类似，是以状态机为框架（虚线框内），具体功能模块为附属零件（外部蓝色圈）。

状态机仍然采用三段式。

process1:同步时序进程描述状态寄存器:

根据时钟的节拍，每来一个上升沿，就把“当前状态”更新为刚才的“下一状态”。

```
60
61 -----1、同步时序进程描述状态寄存器-----
62 process(rst,clk_baud)
63 begin
64     if rst='1' then
65         current_state<=TX_IDLE; --复位时，停在空闲状态
66     elsif clk_baud'event and clk_baud='1' then
67         current_state<=next_state; --当前状态变为刚才的"下一状态"
68     end if;
69 end process;
70
```

process2: 组合逻辑进程描述次态逻辑:

描述各个状态之间的转换关系。原理和接收部分类似，不再赘述。但由于过程不同，状态的设置与接收机不同。

分为 7 个状态:

- 1、TX_DATA:加载数据状态
- 2、TX_STARTSIGN: 添加起始位状态
- 3、TX_CALCUL: 计算校验和状态
- 4、TX_SEND: 发送数据状态
- 5、TX_STOPSIGN: 添加结束位状态
- 6、TX_DELAY: 延时（加空闲位）状态，数据未发完
- 7、TX_IDLE: 空闲状态，数据发完了

```

70 -----2、组合逻辑进程描述次态逻辑-----
71
72
73 process(current_state,rst,IsIdle,FinishSend,AllFinished,DelayOver,send_en,NeedCheck)
74 begin
75     next_state<=current_state;  --初始化：先让next_state和current_state一样
76     if rst='1' then
77         next_state<=TX_IDLE; --复位时，停在空闲状态
78     else
79         case current_state is
80             when TX_DATA => if IsIdle='1' then  --TX_DATA:加载数据状态
81                 next_state<=TX_STARTSIGN;
82             else
83                 next_state<=current_state;
84             end if;
85             when TX_STARTSIGN=> if NeedCheck='1' then  --TX_STARTSIGN: 添加起始位状态
86                 next_state<=TX_CALCUC;
87             else
88                 next_state<=TX_SEND;
89             end if;
90             when TX_CALCUC => next_state<=TX_SEND;  --TX_CALCUC: 计算校验和状态
91             when TX_SEND => if FinishSend='1' then  --TX_SEND: 发送数据状态
92                 next_state<=TX_STOPSIGN;
93             else
94                 next_state<=current_state;
95             end if;
96             when TX_STOPSIGN => if AllFinished='0' then --TX_STOPSIGN: 添加结束位状态
97                 next_state<=TX_DELAY;
98             elsif AllFinished='1' then
99                 next_state<=TX_IDLE;
100             end if;
101             when TX_DELAY => if DelayOver='1' then  --TX_DELAY: 延时（加空闲位）状态
102                 next_state<=TX_DATA;  --（数据未发完）
103             else
104                 next_state<=current_state;
105             end if;
106
107             when TX_IDLE => if send_en='1' then  --TX_IDLE: 空闲状态（数据发完了）
108                 next_state<=TX_DATA;
109             else
110                 next_state<=current_state;
111             end if;
112             when others => next_state<=TX_IDLE;  --默认状态：空闲状态
113         end case;
114     end if;
115 end process;

```

process3: 输出逻辑进程:

对应每一个状态，它负责产生状态指示，指挥周围的具体功能模块的启动。


```

116 -----3、输出逻辑进程-----
117 process(current_state)
118 begin
119     case current_state is
120         when TX_DATA => StartLoad<='1';
121                     TXD<='1';
122         when TX_STARTSIGN=> AddStartSign<='1';
123         when TX_CALCUL => CalcuSum<='1';
124         when TX_SEND => DataSend<='1';
125         when TX_STOPSIGN => AddStopSign<='1';
126         when TX_DELAY => GoDelay<='1';
127         when TX_IDLE => TXD<='0';
128         when others => TXD<='0';
129     end case;
130 end process;
131 end Behavioral;
132

```

具体功能模块：

1、load 模块：


将发送数据缓冲寄存器中的数据加载到移位寄存器。

```

32 -----load模块：加载数据到移位寄存器-----
33
34
35 entity load is
36     Port ( StartLoad : in  STD_LOGIC;
37           LoadOk : out  STD_LOGIC;
38           data_bus : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
39           data_reg : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
40 end load;
41
42 architecture Behavioral of load is
43
44 begin
45     process(StartLoad,data_bus)
46     begin
47         if StartLoad='1' then
48             data_reg<=data_bus;
49             LoadOk<='1';
50         end if;
51     end process;
52
53 end Behavioral;
54

```

模块仿真结果：

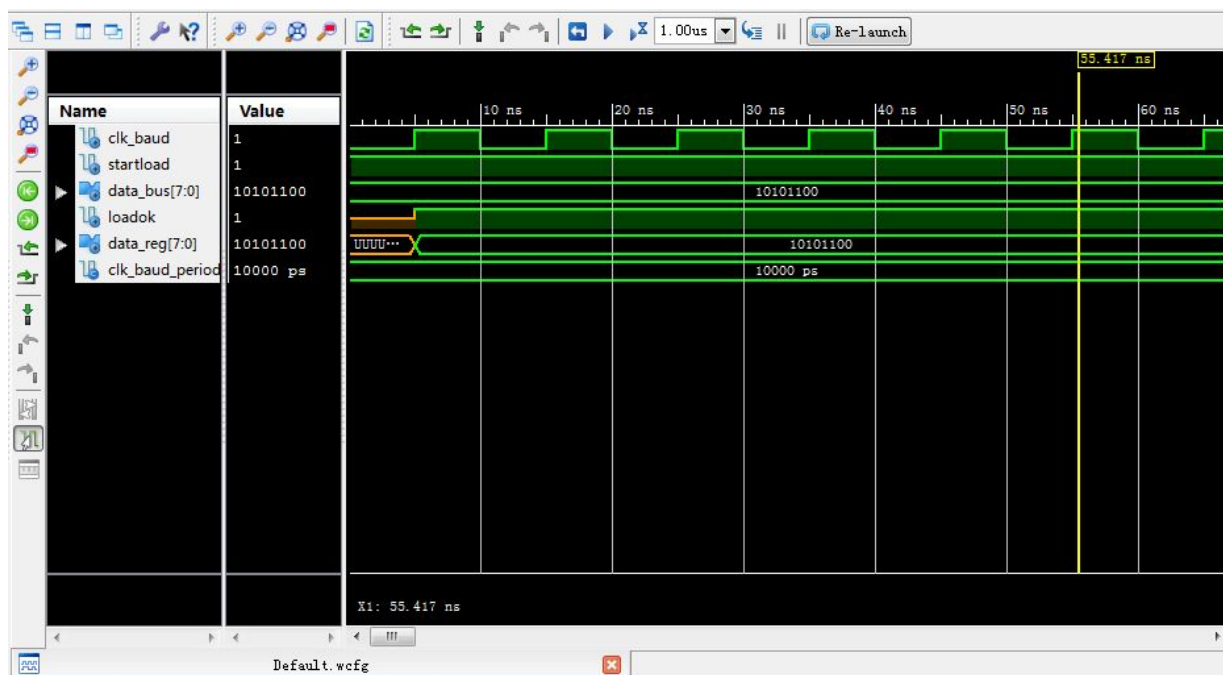

2、add_start 模块:


添加起始位。

```

31
32 -----add_start模块: 添加起始位-----
33
34 entity add_start is
35     Port ( AddStartSign : in  STD_LOGIC;
36           databit : out  STD_LOGIC;
37           clk_baud : in  STD_LOGIC;
38           AddStartOk: out  STD_LOGIC);
39 end add_start;
40
41 architecture Behavioral of add_start is
42
43 begin
44 process (clk_baud,AddStartSign)
45 begin
46 if clk_baud'event and clk_baud='1' and AddStartSign='1' then
47     databit<='0';
48     AddStartOk<='1';
49 else
50     AddStartOk<='0';
51 end if;
52 end process;
53 end Behavioral;
54

```

模块仿真结果:

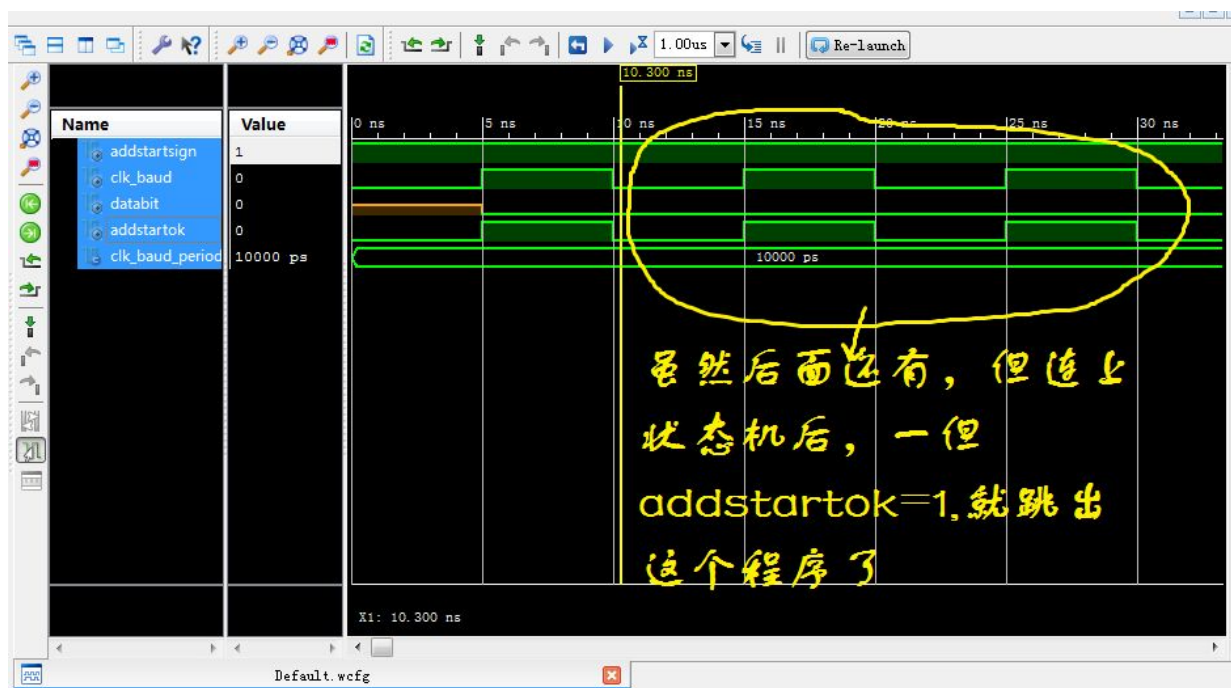

3、calculate 模块:


计算校验和。

```

31 -----calculate模块: 计算校验和-----
32 entity calculate is
33     Port ( clk_baud: in  STD_LOGIC;
34           CalcuSum : in  STD_LOGIC;
35           CheckSum : out STD_LOGIC;
36           data : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
37 end calculate;
38
39
40 architecture Behavioral of calculate is
41
42 begin
43 process(clk_baud,data,CalcuSum)
44 begin
45     if clk_baud'event and clk_baud='1' and CalcuSum='1' then
46 CheckSum<=data(7) xor data(6)xor data(5)xor data(4)xor data(3)xor data(2)xor data(1)xor data(0);
47     end if;
48 end process;
49 end Behavioral;
50

```

模块仿真结果:

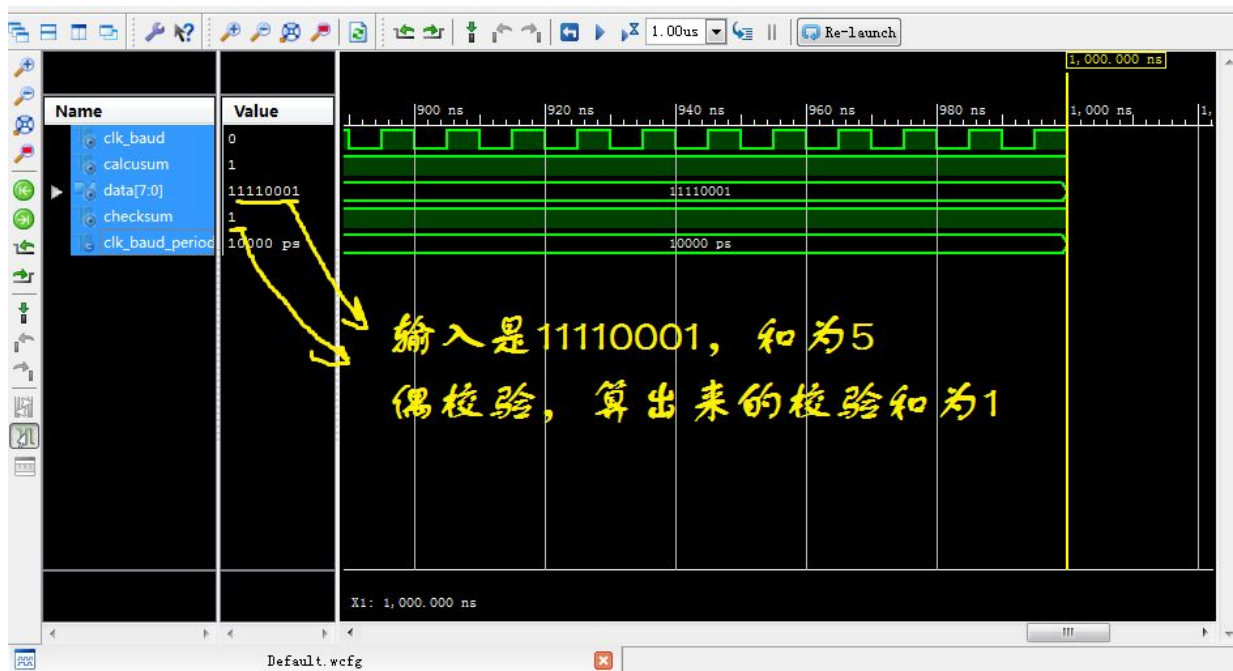

4、shift_out 模块:


并行数据串行输出。

```

35 -----shift_out模块：并行数据串行输出-----
36 entity shift_out is
37     Port ( rst:in  STD_LOGIC;
38           clk_baud:in  STD_LOGIC;
39           DataSend : in  STD_LOGIC;
40           FinishSend : out  STD_LOGIC;
41           data : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
42           databit : out  STD_LOGIC
43     );
44 end shift_out;
45
46 architecture Behavioral of shift_out is
47
48 begin
49     process(rst,clk_baud,DataSend)
50     variable count: integer range 0 to 8;
51     begin
52         if rst='1' then
53             count:=0;
54             FinishSend<='0';
55         elsif clk_baud'event and clk_baud='1' and DataSend='1' then
56             if count=8 then
57                 FinishSend<='1';
58                 count:=0;
59             else
60                 FinishSend<='0';
61                 databit<=data(count);
62                 count:=count+1;
63             end if;
64         end if;
65     end process;
66 end Behavioral;
67

```

模块仿真结果：

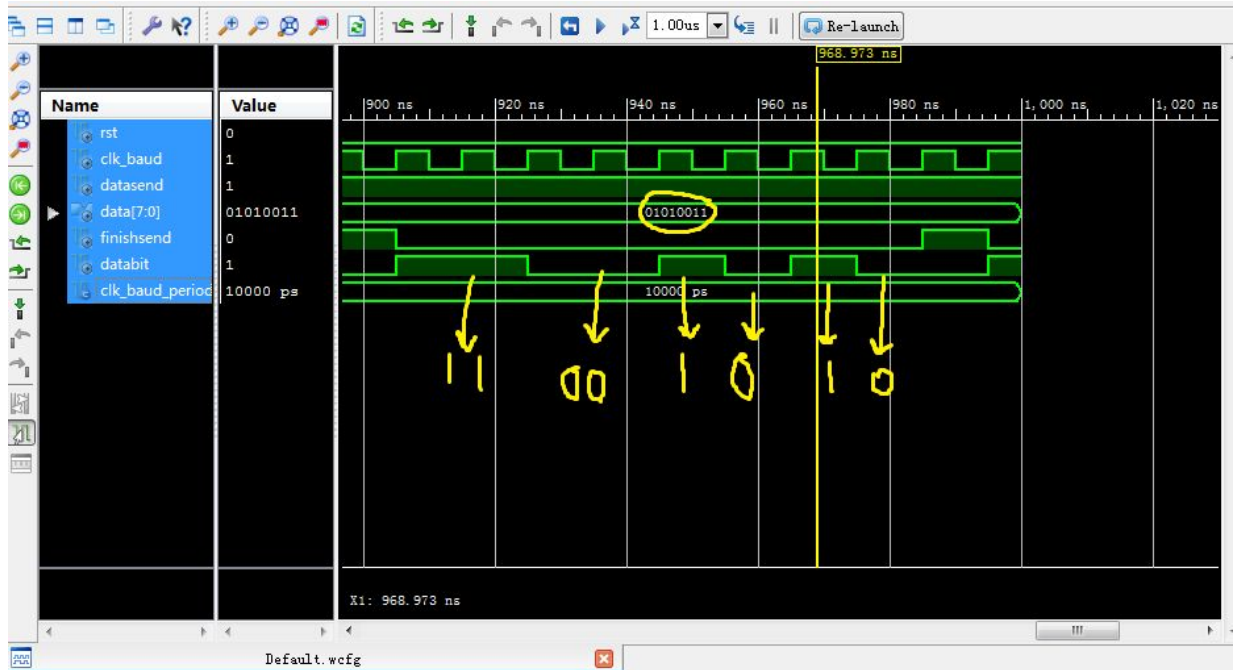

5、add_stop 模块:


添加结束位

```

32
33 -----add_stop模块：添加结束位-----
34 entity add_stop is
35     Port ( rst:in  STD_LOGIC;
36           AddStopSign : in  STD_LOGIC;
37           databit : out  STD_LOGIC;
38           clk_baud : in  STD_LOGIC;
39           AddStopOk : out  STD_LOGIC);
40 end add_stop;
41
42 architecture Behavioral of add_stop is
43
44 begin
45     process(clk_baud,AddStopSign,rst)
46     variable count: integer range 0 to 3;
47     begin
48         if rst='1' then
49             count:=0;
50             databit<='1';
51             AddStopOk<='0';
52         elsif clk_baud'event and clk_baud='1' and AddStopSign='1' then
53             databit<='1';
54             count:=count+1;
55             AddStopOk<='0';
56             if count=3 then
57                 count:=0;
58                 AddStopOk<='1';
59                 databit<='0';
60             end if;
61         end if;
62     end process;
63 end Behavioral;
64

```

模块仿真结果：

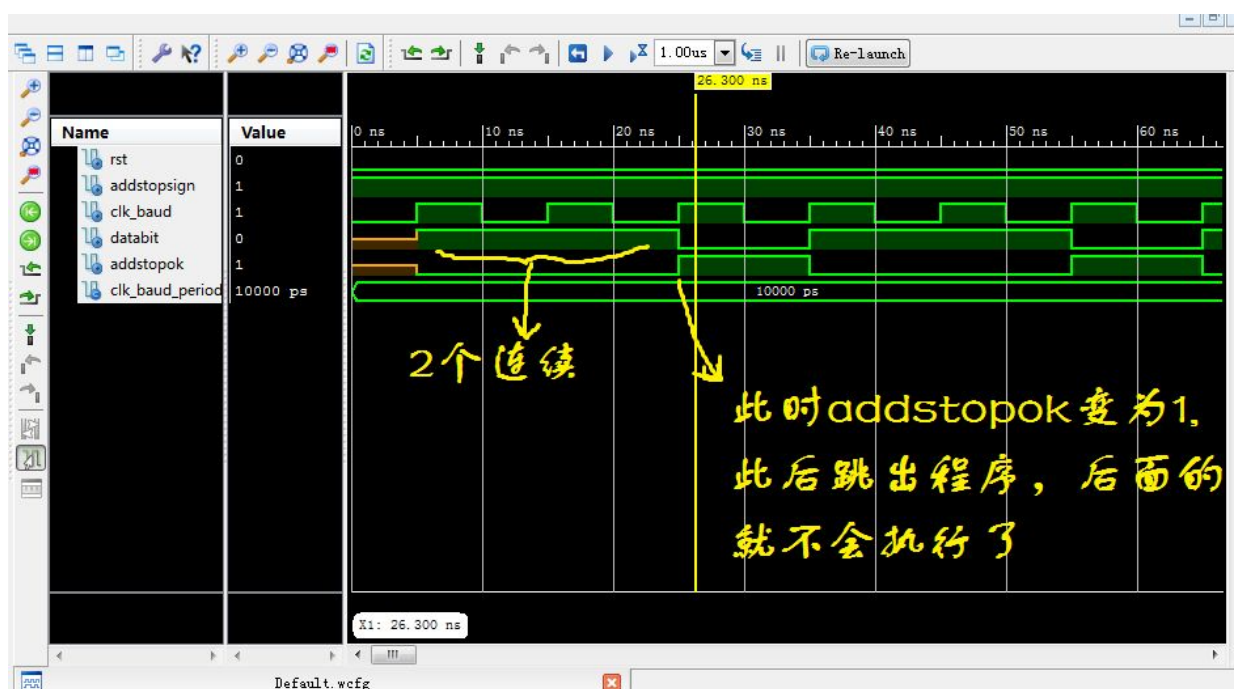


6、delay 模块:

延时，即添加空闲位

```
32 -----delay模块: 延时，即添加空闲位-----
33
34 entity delay is
35     Port ( clk_baud:in  STD_LOGIC;
36            rst :in  STD_LOGIC;
37            databit:out  STD_LOGIC;
38            GoDelay : in  STD_LOGIC;
39            DelayOver : out  STD_LOGIC);
40 end delay;
41
42 architecture Behavioral of delay is
43
44 begin
45
46 process(clk_baud,GoDelay,rst,GoDelay)
47     variable count: integer range 0 to 4;
48
49     begin
50         if rst='1' then
51             count:=0;
52         elsif clk_baud'event and clk_baud='1' and GoDelay='1' then
53             if count=4 then --4个连续的高电平
54                 DelayOver<='1';
55                 count:=0;
56             else
57                 databit<='1';
58                 DelayOver<='0';
59                 count:=count+1;
60             end if;
61         end if;
62     end process;
63
64 end Behavioral;
```

模块仿真结果:

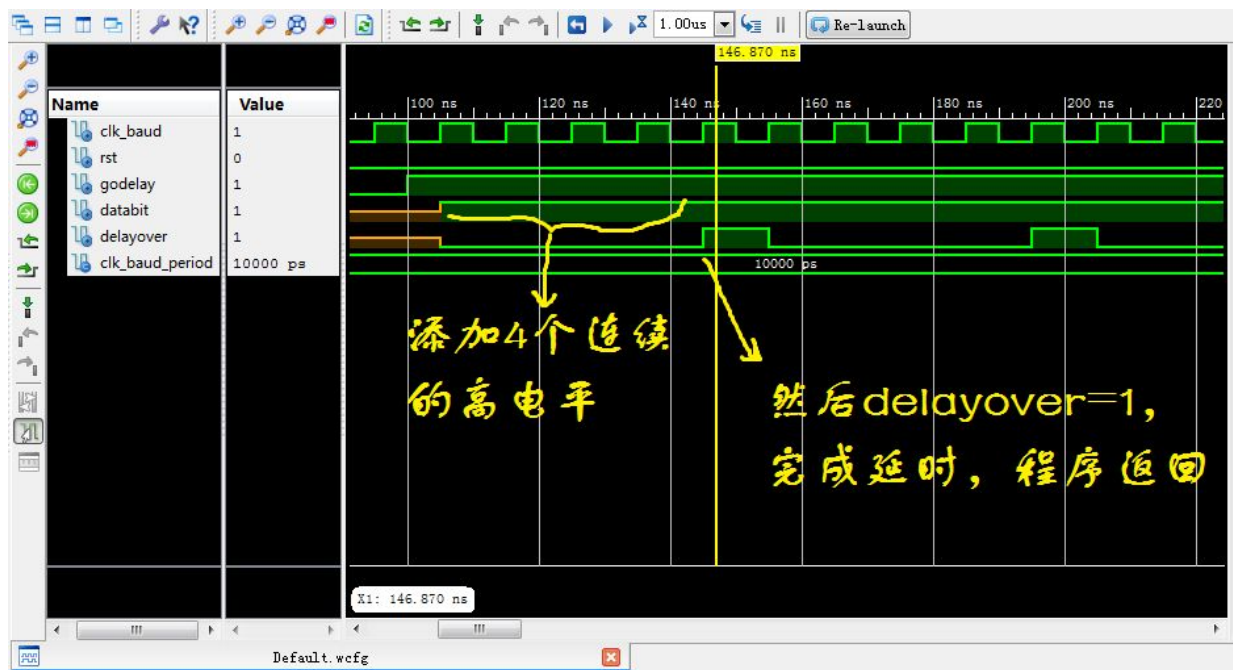

7、